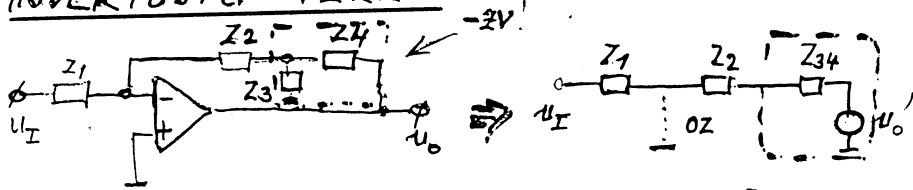


K lineárním aplikacím OZ

1

A INVERTUJÍCÍ VERZE:



Prenos $\frac{u_O}{u_I} = ?$

1. z proudu^o:

$$\frac{u_I - 0}{Z_1} = \frac{0 - u_O}{Z_2 + Z_{34}}$$

$$\frac{u_I}{Z_1} = - \frac{u_O}{Z_2 + Z_{34}} \cdot \frac{Z_3}{Z_3 + Z_4}$$

$$u_O = u_O \cdot \frac{Z_3}{Z_3 + Z_4}$$


$$Z_{34} = Z_3 \parallel Z_4 = \frac{Z_3 \cdot Z_4}{Z_3 + Z_4}$$

$$\frac{u_O}{u_I} = - \frac{Z_3 + Z_4}{Z_3} \cdot \frac{Z_2 + Z_{34}}{Z_1}$$

2. Přes přenos: $\frac{u_O}{u_I} = - \frac{Z_2 + Z_{34}}{Z_1}$

$$\Rightarrow \frac{u_O}{u_I} = - \frac{Z_3 + Z_4}{Z_3} \cdot \frac{Z_2 + Z_{34}}{Z_1}$$

B NEINVERTUJÍCÍ VERZE:

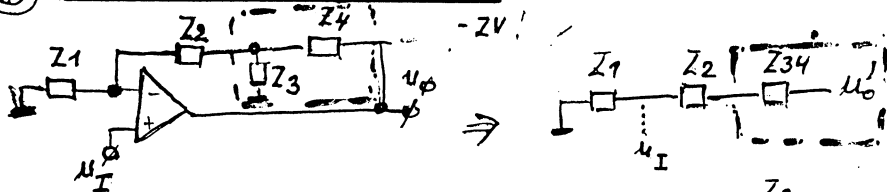

$$u_O = u_O \cdot \frac{Z_3}{Z_3 + Z_4}$$

$$Z_{34} = Z_3 \parallel Z_4$$

2

Prenos $\frac{u_O}{u_I} = ?$

1. z proudu^o:

$$\frac{u_O - u_I}{Z_2 + Z_{34}} = \frac{u_I - 0}{Z_1}$$

$$u_O Z_1 - u_I Z_1 = u_I (Z_2 + Z_{34})$$

$$u_O \frac{Z_3 Z_1}{Z_3 + Z_4} = u_I (Z_1 + Z_2 + Z_{34})$$

$$\Rightarrow \frac{u_O}{u_I} = \frac{Z_3 + Z_4}{Z_1 Z_3} (Z_1 + Z_2 + Z_{34})$$

2. Přes dělič

$$\frac{u_I}{u_O} = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2 + Z_{34}}$$

$$u_I = u_O \frac{Z_3}{Z_3 + Z_4} \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2 + Z_{34}}$$


$$\Rightarrow \frac{u_O}{u_I} = \frac{Z_3 + Z_4}{Z_1 Z_3} (Z_1 + Z_2 + Z_{34})$$

3. Přes přenos $\frac{u_O}{u_I} = 1 + \frac{Z_2 + Z_{34}}{Z_1}$

$$\Rightarrow \frac{u_O}{u_I} = \frac{Z_3 + Z_4}{Z_3} \cdot \left(1 + \frac{Z_2 + Z_{34}}{Z_1} \right)$$

PRÍKLAD 1:


ES

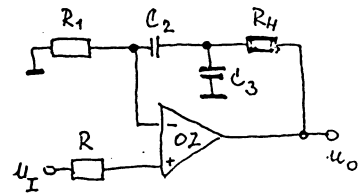

ÚKOLY:

- ① Určete převos $\frac{U_o(p)}{U_I(p)}$ obecně pro OZ ideální
- ② Napište převos pro $R_1 = R_4$ a $C_2 = C_3$
- ③ Určete totéž pro hodnoty: $R_1 = R_4 = 15k$, $C_2 = C_3 = 22n$

ŘEŠENÍ:

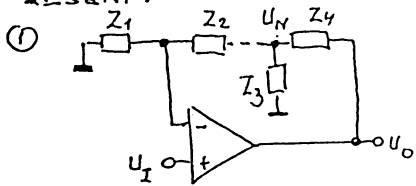

$$U_N = \frac{Z_3}{Z_3 + Z_4} \cdot U_o \quad (\text{napřídus})$$

$$U_I = U_N \cdot \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2 + \frac{Z_3 \cdot Z_4}{Z_3 + Z_4}} \quad \text{při } U_{ID} = 0$$

$$\text{Potom: } U_I = U_o \cdot \frac{Z_3}{Z_3 + Z_4} \cdot \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2 + \frac{Z_3 \cdot Z_4}{Z_3 + Z_4}} = U_o \cdot \frac{Z_1 Z_3}{Z_2 Z_3 + Z_2 Z_4 + Z_1 Z_3 + Z_1 Z_4 + Z_3 Z_4}$$

$$\Rightarrow \frac{U_o}{U_I} = \frac{Z_3(Z_1 + Z_2 + Z_4) + Z_4(Z_1 + Z_2)}{Z_1 Z_3} = 1 + \frac{Z_2}{Z_1} + \frac{Z_4}{Z_3} + \frac{Z_4}{Z_1} + \frac{Z_2 Z_4}{Z_1 Z_3}$$

Pro: $Z_1 = R_1$, $Z_2 = \frac{1}{pC_2}$, $Z_3 = \frac{1}{pC_3}$, $Z_4 = R_4$:

$$\frac{U_o(p)}{U_I(p)} = 1 + \frac{1}{pR_1 C_2} + pC_3 R_4 + \frac{R_4}{R_1} + \frac{pR_4 C_3}{pR_1 C_2}$$

② Pro $R_1 = R_4 \equiv R$, $C_2 = C_3 = C$:



$$\frac{U_o(p)}{U_I(p)} = 1 + \frac{1}{pRC} + pRC + 1 + 1 = 3 + \frac{1}{pRC} + pRC$$

③ Pro $R = 15 \cdot 10^3 \Omega$, $C = 22 \cdot 10^{-9} F$:

$$\frac{U_o(p)}{U_I(p)} = 3 + \frac{1}{p \cdot 330 \cdot 10^{-6}} + 330 \cdot 10^{-6} \cdot p = 3 + \frac{3 \cdot 10^3}{p} + 3,3 \cdot 10^{-4} \cdot p$$

K nelineárním aplikacím OZ




B INVERTUJÍCÍ KOMPARÁTOR S HYSTEREZÍ

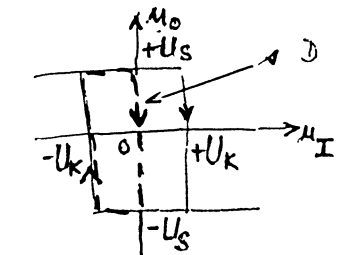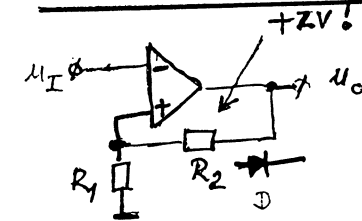

$$U_k = U_S \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = k \cdot U_S$$

$$U_{Ht} = 2U_k$$

C NEINVERTUJÍCÍ KOMPARÁTOR S HYSTEREZÍ

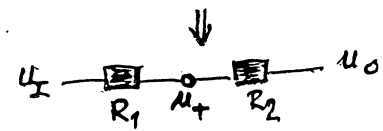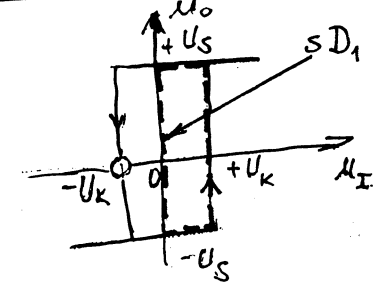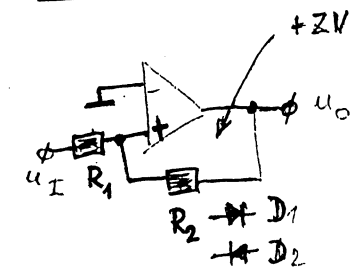


$$U_+ = U_o \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} + U_I \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$


Při přepočení např. $U_o = U_S$ a $U_I = -U_k$:

$$0 = U_S \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} - U_k \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$






PRÍKLAD 2:

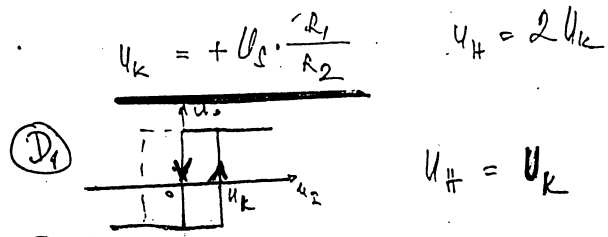

POZOR PŘI ZAHĚNĚ VSTUPŮ!

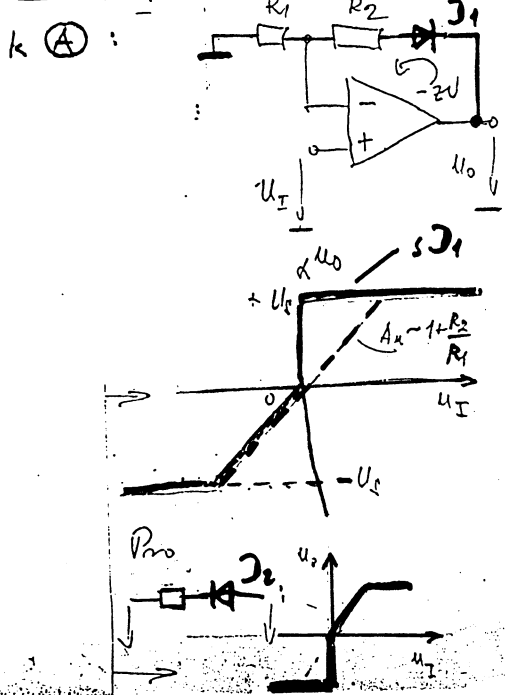

CELKOVĚ!

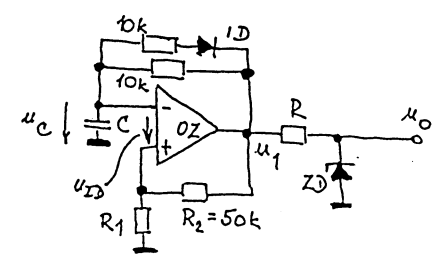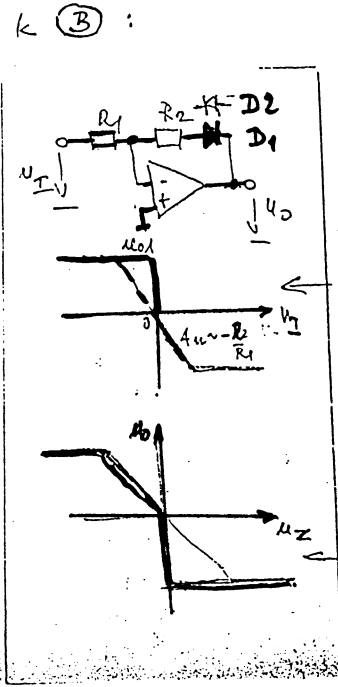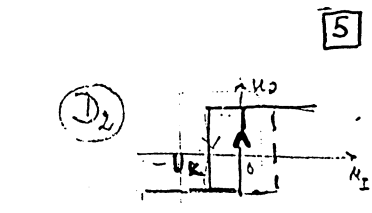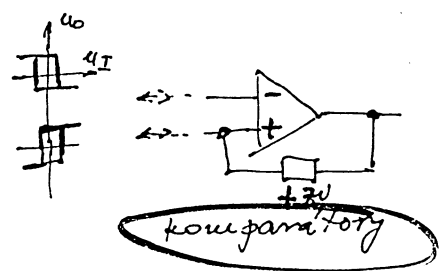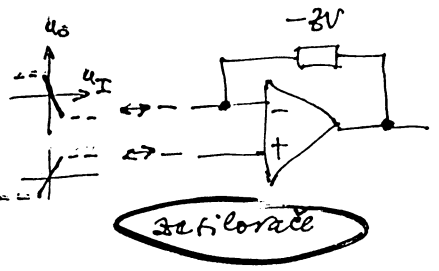


- OZ : $U_s = \pm 15V$
 $U_{IDmax} = 5V$
 ZD : $U_z = 5V \dots I_z = 5mA$
 $I_{zmax} = 50mA$
 $I_{Fmax} = 50mA$
 $U_F = 0,5V$
 D : ideální dioda

ÚKOLY:

- Nakreslete průběhy $u_1, u_0, u_c, u_{zD}(t)$
- Určete R_1 v souvislosti s U_{IDmax} a volte $R_1 = 0,8 \cdot R_{1max}$
- v- C pro dobu $t_H = 10ms$, kde $U_0 \equiv U_H > U_L$
- r- f_0 kmitů
- v- uze R (omezovač)

ŘEŠENÍ:

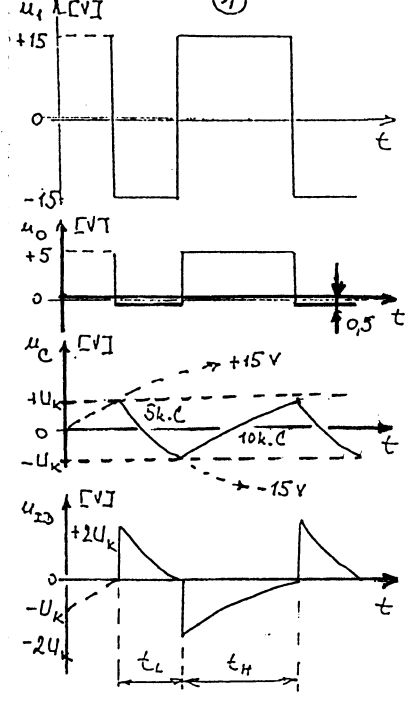


(2) $U_k = U_s \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} < \frac{U_{IDmax}}{2}$
 $15 \cdot \frac{R_1}{R_1 + 50k} < 2,5 \Rightarrow R_{1max} = 10k$
 $R_1 = 8k$

(3) $t_H = 10k \cdot C \cdot \ln \frac{-U_k - 15}{+U_k - 15} = 10k \cdot C \cdot \ln \frac{17,1}{12,9} \approx 10ms$
 při $U_k = 15 \cdot \frac{8k}{8k + 50k} \approx 2,1V$
 $\Rightarrow C = \frac{10ms}{0,28 \cdot 10k} \approx 3,6 \mu F$

(4) $t_L = 0,28 \cdot 5k \cdot 3,6 \cdot 10^{-6} \approx 5ms \approx \frac{t_H}{2}$
 $f_0 = \frac{1}{10ms + 5ms} \approx 67 Hz$

(5) $R > \frac{15-5}{50ms} = 200 \mu s \cdot t_H$
 $R > \frac{15-0,5}{50ms} = 290 \mu s \cdot t_L$
 $R < \frac{15-5}{5ms} = 2k \mu s \cdot t_H$
 $\left. \begin{matrix} R > 200 \mu s \cdot t_H \\ R > 290 \mu s \cdot t_L \\ R < 2k \mu s \cdot t_H \end{matrix} \right\} 290 < R < 2k$

PŘÍKLAD 3:

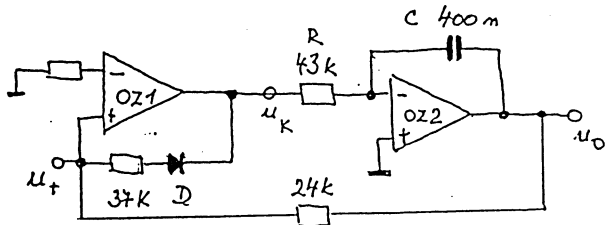

OZ : $U_s = \pm 10V$

D : ideální dioda

ÚKOLY: ① Nakreslete charakteristiku komparátoru s OZ1



② -1- průběhy $u_o, u_k, u_+(t)$

③ Určete doby t_1, t_2 a t_0

④ Zvažte vliv reálné D ($U_F = 0,7V$), tj. nově f_0'

ŘEŠENÍ:

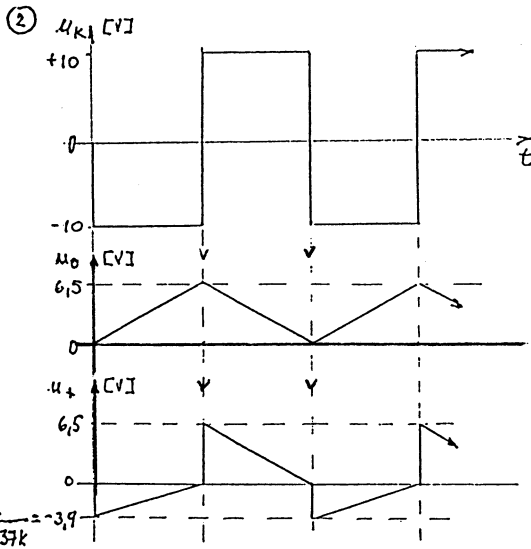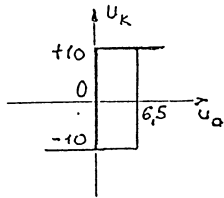① $U_s > 0 \Rightarrow U_k = 0V$
 $U_s < 0 \Rightarrow U_k = \frac{37k}{37k+24k} \cdot -10 = -10 \cdot \frac{24k}{37k+24k} = 0$
 $U_k = 10 \cdot \frac{24}{37} = 6,5V$




③ $\Delta U_o = \frac{1}{C} \cdot \frac{U_s}{R} \cdot t$
 $t_1 = t_2 = t$
 $\Rightarrow t = \frac{43 \cdot 10^3 \cdot 0,4 \cdot 10^{-6} \cdot 6,5}{10} = 11,2 \text{ ms}$
 $f_0 = \frac{1}{2 \cdot 11,2 \text{ ms}} = 4,5 \text{ Hz}$

④ $U'_k = (10 - 0,7) \cdot \frac{24}{37} = 6V$
 $t' = t \cdot \frac{U'_k}{U_k} = 11,2 \cdot \frac{6}{6,5} = 10,3 \text{ ms}$
 $f_0' = \frac{1}{2 \cdot 10,3} = 48,5 \text{ Hz}$


7

Varianta:

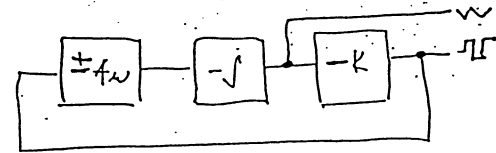


8

③ Řízení generátoru $= f(U)$

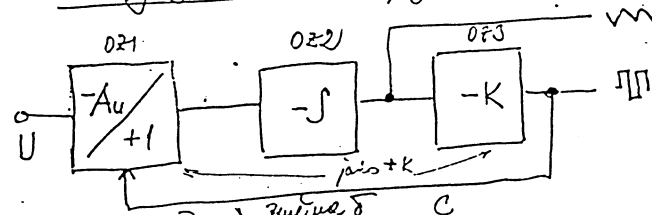


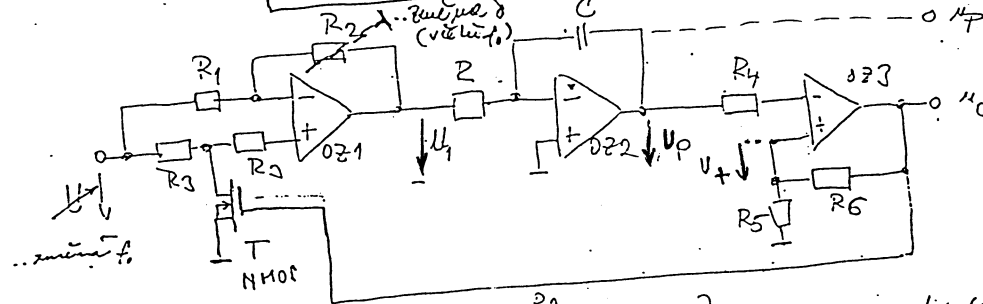OZ1... could be replaced with a diode (means + and - resistor)







②1. $U_o = +U_s \Rightarrow U_{1-} = -U \cdot \frac{R_2}{R_1}$
 $U_o = -U_s \Rightarrow U_{1+} = U \cdot 1 = +U$

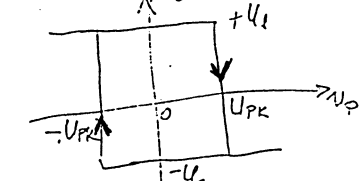
②33. Charakteristika komparátoru 1
 $U_{PK} = U_s \cdot \frac{R_5}{R_5 + R_6}$
 $U_H = 2U_{PK}$



zabýváme:
 $t_1 = 2RC \frac{U_{PK}}{|U_{1+}|} = 2RC U_{PK} \cdot \frac{1}{U}$
 $t_2 = 2RC \frac{U_{PK}}{|U_{1-}|} = 2RC U_{PK} \cdot \frac{1}{U}$
 $\Rightarrow t_i = 2RC \frac{U_{PK}}{|U_i|}$
 $t_0 = t_1 + t_2 = t_1 \left(1 + \frac{2}{R_2}\right)$
 $f_0 = \frac{1}{t_0}$


9

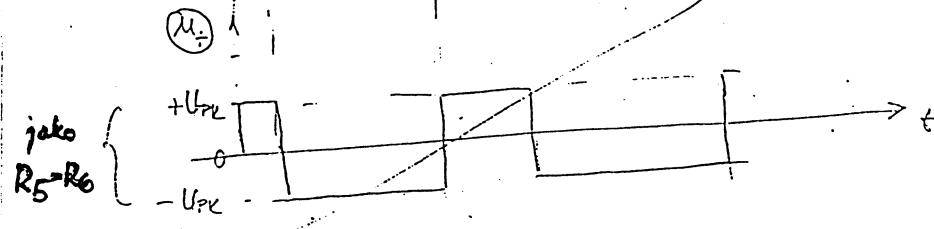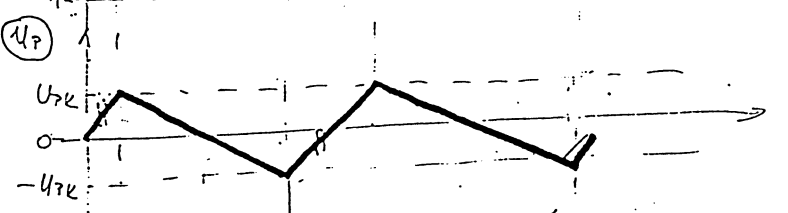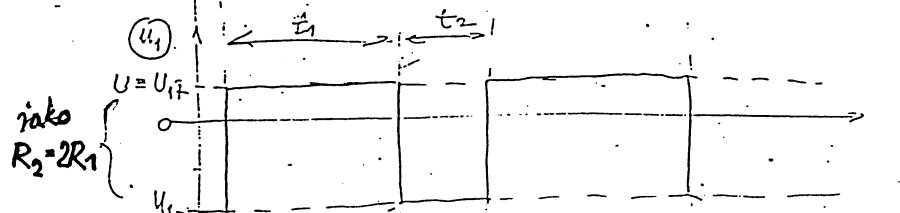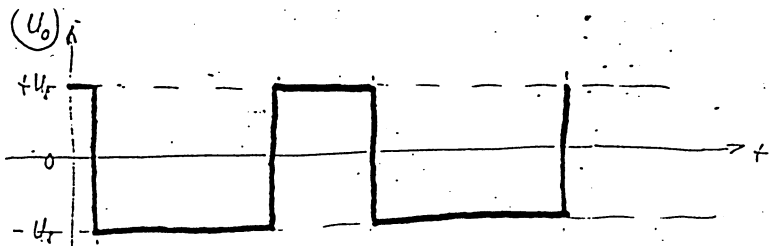

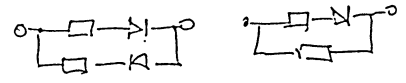
Namianity μ, S, k, ε  a pod.
 Vliv napětí U_f dovd.

RĚŠENÍ VZOROVÝCH PŘÍKLADŮ Z ES 1 PŘÍLOHA (B)

ad ① a) k obr. 3.16

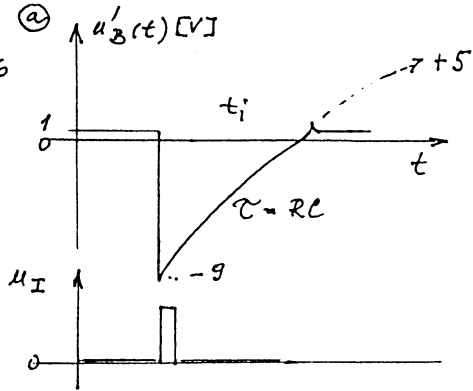

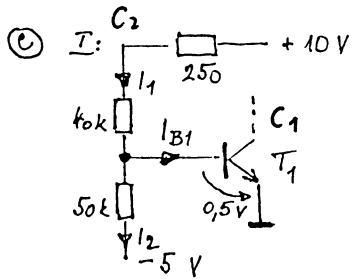b) $I_{C2H} = \frac{10}{250} = 40 \text{ mA}$
 $I_{B2N} = \frac{40 \text{ mA}}{100} = 0,4 \text{ mA}$
 $I_{B2} = 2 \cdot 0,4 \text{ mA} = 0,8 \text{ mA}$
 $R = \frac{5 - 2 \cdot 0,5}{0,8 \text{ mA}} = \underline{\underline{5 \text{ k}\Omega}}$



$I_1 = \frac{10 - 0,5}{40 \text{ k} + 0,25 \text{ k}} = 236 \mu\text{A}$
 $I_2 = \frac{5 + 0,5}{50 \text{ k}} = 110 \mu\text{A}$
 $I_{B1} = 236 \mu\text{A} - 110 \mu\text{A} = \underline{\underline{126 \mu\text{A}}}$

$I_{C1H} = \frac{10}{1 \text{ k}} = 10 \text{ mA}$

$I_{B1N} = \frac{10 \text{ mA}}{100} = 100 \mu\text{A} \Rightarrow s = \frac{126 \mu\text{A}}{100 \mu\text{A}} = 1,26 < 2!$

$\Rightarrow T_1$ bude otevřen, ale s mezním s

II. Pm - T_2 otevřením bude

$U_{B1} = -5 \cdot \frac{40}{40 + 50} + 0 \cdot \frac{50}{40 + 50} = -2,2 \text{ V}$

$\Rightarrow T_1$ bude zavřen

a) $t_i = \tau \cdot \ln \frac{-9 - 5}{U_k - 5} = RC \ln \frac{-9 - 5}{(0 \div 1) - 5} = RC \ln(2,8 \div 3,5)$
 $\stackrel{?}{=} (1 \div 1,25) \cdot RC$

$\Rightarrow C = \frac{100 \cdot 10^{-3}}{(1 \div 1,25) \cdot 5 \cdot 10^3} = \underline{\underline{(20 \div 16) \mu\text{F}}}$

ad ② a) k obr. 3.17


$I_{C1H} = \frac{5 - 0,5}{500} = 9 \text{ mA}$

$I_{B1N} = \frac{9 \text{ mA}}{100} = 90 \mu\text{A} \Rightarrow R_1 = \frac{5 - 0,5}{90 \mu\text{A}} = \underline{\underline{50 \text{ k}\Omega}}$

$I_{C2H} = \frac{5 - 2 \cdot 0,5}{500} + \frac{10 - 0,5}{R_Z} = 8 \text{ mA} + \frac{9,5}{200} = 8 \text{ mA} + 47,5 \mu\text{A} = 55,5 \text{ mA}$

$R_Z = \frac{10}{50 \text{ mA}} = 200 \Omega$

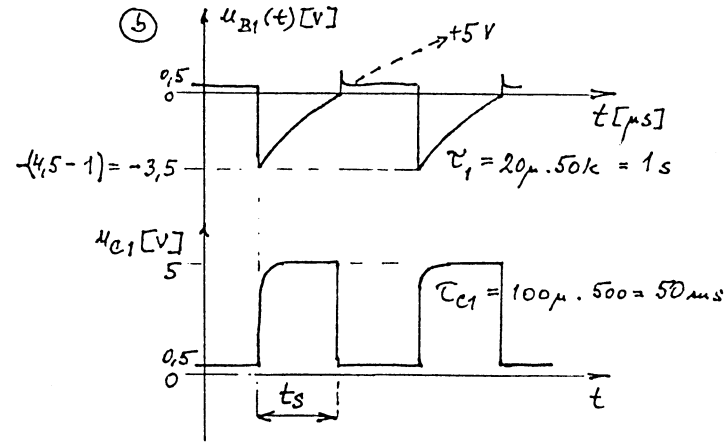$I_{B2N} = \frac{55,5 \text{ mA}}{100} = 555 \mu\text{A} \Rightarrow R_2 = \frac{5 - 0,5}{555 \mu\text{A}} = \underline{\underline{8,1 \text{ k}\Omega}}$



c) $t_s = \tau_i \cdot \ln \frac{-3,5 - 5}{(0 \div 0,5) - 5} = 1 \cdot \ln(1,7 \div 1,9) = \underline{\underline{(0,53 \div 0,64) \text{ s}}}$

ad ③ a) k obr. 3.18

$I_{C1H} = \frac{10 - 0,5}{1 \text{ k}} + \frac{10 - 2 \cdot 0,5}{1 \text{ k}} = 9,5 \text{ mA} + 9 \text{ mA} = 18,5 \text{ mA}$

$I_{B1N} = \frac{18,5 \text{ mA}}{50} = 370 \mu\text{A} \Rightarrow R_1 = \frac{10 - 0,5}{370 \mu\text{A}} = \underline{\underline{25,7 \text{ k}\Omega}}$

$I_{C2H} = \frac{10 - 0,5}{2 \text{ k}} = 4,75 \text{ mA}$

$I_{B2N} = \frac{4,75 \text{ mA}}{50} = 95 \mu\text{A} \Rightarrow R_2 = \frac{10 - 0,5}{95 \mu\text{A}} = \underline{\underline{100 \text{ k}\Omega}}$

c) $t_1 = 100 \text{ ms} \cdot (25,7 \text{ k} + 95 \text{ k}) \cdot \ln \frac{-4,25 - 10}{(0 \div 0,5) - 10} = 2,62 \text{ ms} \cdot \ln(1,4 \div 1,5) = (0,93 \div 1,06) \text{ ms}$

d) $t_2 = 10 \text{ ms} \cdot \ln \frac{-8,5 - 10}{(0 \div 0,5) - 10} = \dots = (6,15 \div 6,67) \text{ ms} \Rightarrow f_0 = \underline{\underline{(141 \div 129) \text{ Hz}}}$